
Circuit Diagram

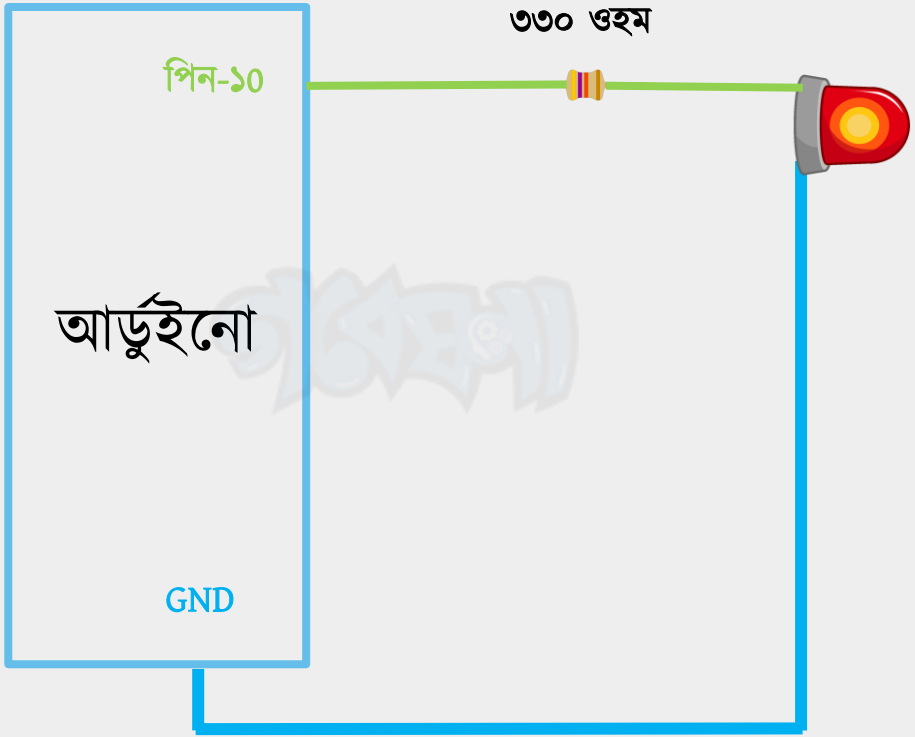

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

What We Learned so Far?

১। সিরিয়াল মনিটর থেকে সংখ্যা রিড করে এলইডি অন/অফ

২। সিরিয়াল মনিটর থেকে float ডাটা রিডিং

৩। আর্ডুইনোর নতুন তিনটি প্রোগ্রামিং কমান্ড; Serial.available(), Serial.parseInt(), Serial.parseFloat() ।

-> এখন স্ট্রিং ডাটা ইনপুট দিয়ে এলইডি অন/অফ করবো।

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

LED Circuit



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Pullup Pulldown Resistor

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Push Button





Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Push Button




আনপ্রেসড

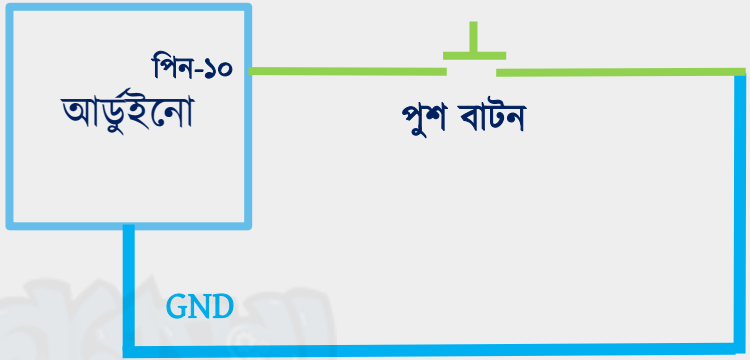

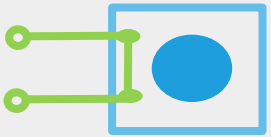


প্রেসড

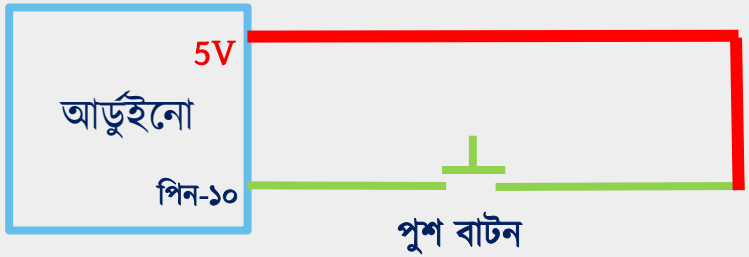


Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Pullup Resistor

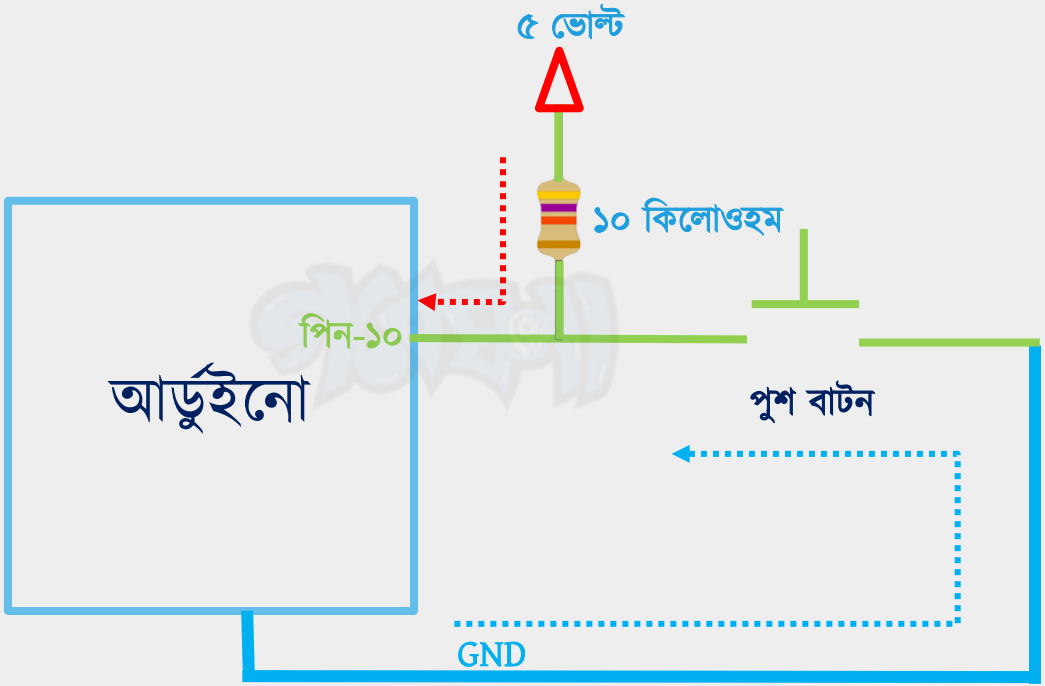


Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Pulldown Resistor

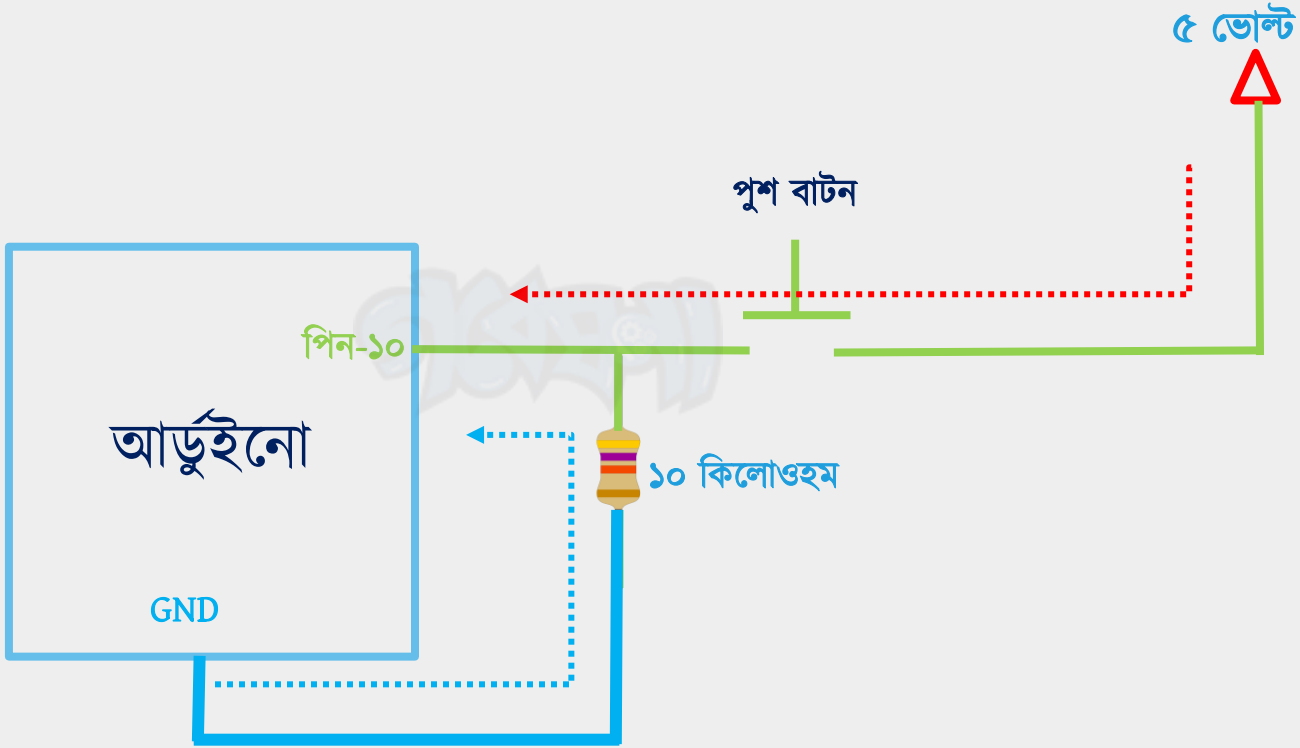

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Push Button

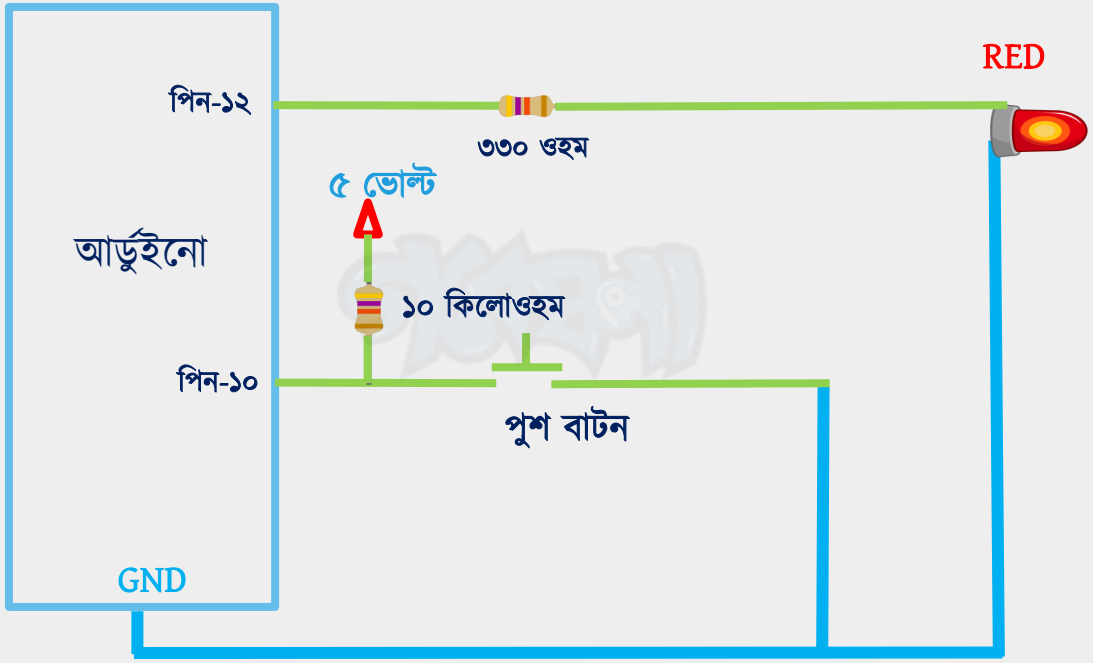

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

What We Learned?

১। বাটনের ফ্লোটিং অবস্থা দেখেছি।

২। PullUp রেজিস্টর সম্পর্কে জেনেছি।

৩। PullUp এর পরিবর্তে PullDown রেজিস্টর ব্যবহার দেখেছি।


৪। পুশ বাটনের মাধ্যমে কোন সমস্যা ছাড়াই এলইডি অন/অফ করেছি।

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Push Button as Toggle Switch


Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Push Button

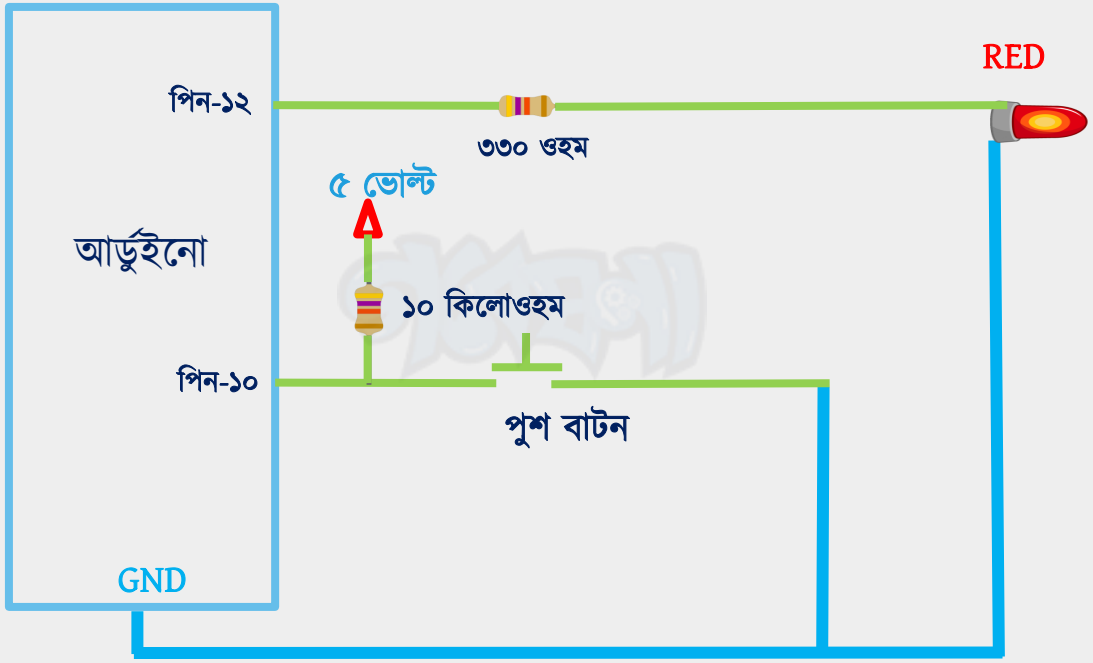

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Push Button

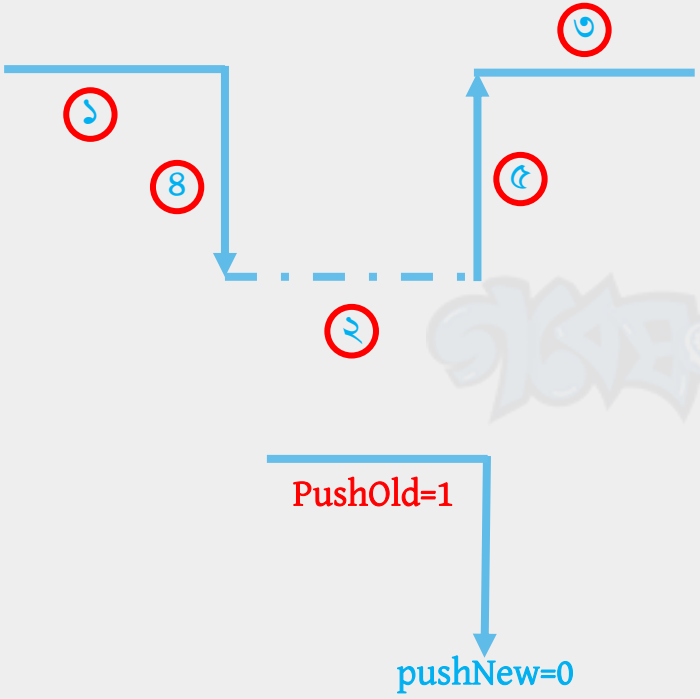

১। বাটন আনপ্রেস অবস্থায় লজিক ‘১’

২। বাটন প্রেস করলে লজিক ‘০’ রিড করে

৩। বাটন ছেড়ে দিলে আবার ‘১’ রিড করে


৪। ডাউন ট্রানজিশন

৫। আপ ট্রানজিশন

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Program Explanation

if(pushOld==0 && pushNew==1)

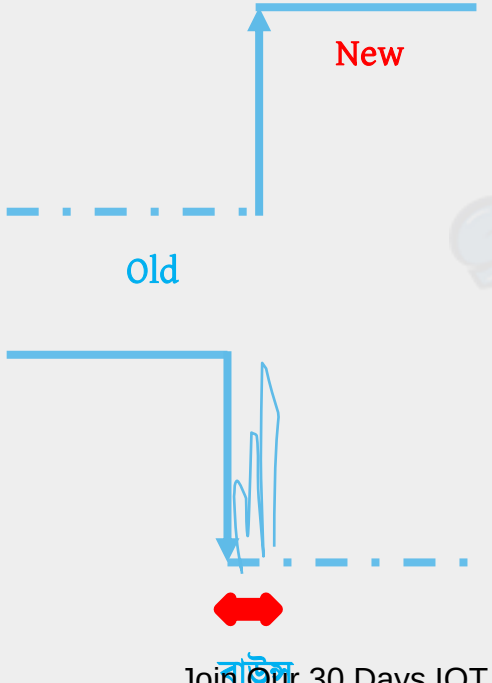


যখন বাটন প্রেস করা হয় pushOld=0 এবং বাটন প্রেস করার পর pushNew=১ হয়।

যখন বাটন প্রেস করা হয় সুইচ ট্রানজিশনের কারণে অনেকগুলো পালস চলে যায়।

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Program Explanation

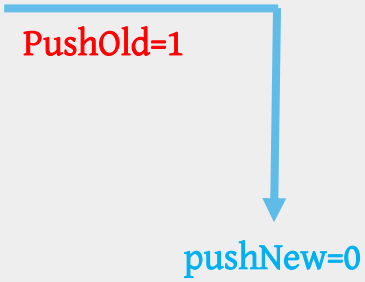

শুরুতে ইনপুট পিনে বাটন প্রেস না করলেও হাই দেওয়া থাকে।

বাটন চেপে ধরলে ইনপুট পিন লজিক ‘০’ পায়।


এখন, pushOld=১ এবং pushNew=০

if(pushOld==0 && pushNew==1)
‘১’ ‘০’

pushOld = pushNew = ০

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Program Explanation

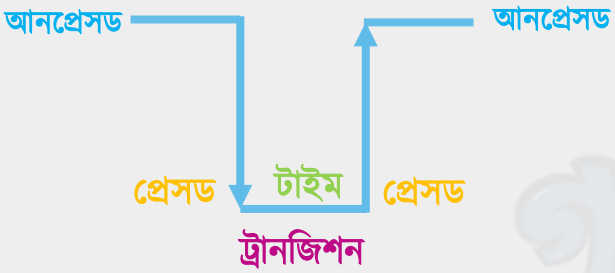

পুশ বাটন ছেড়ে দিলে pushNew=১ হয়।

একটু আগে pushOld = ০ হয়েছে।

এখন, pushOld=০ এবং pushNew=১

if(pushOld==0 && pushNew==1)
‘০’ ‘১’

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Photo Transistor

আলোর তীব্রতার সাথে এর মান পরিবর্তিত হয়।

এটি LDR পরিচিতি।


লাইট বাড়লে রেজিসটেন্স কমে।

ইনট্রিনজিক সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে তৈরি।




Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

LDR

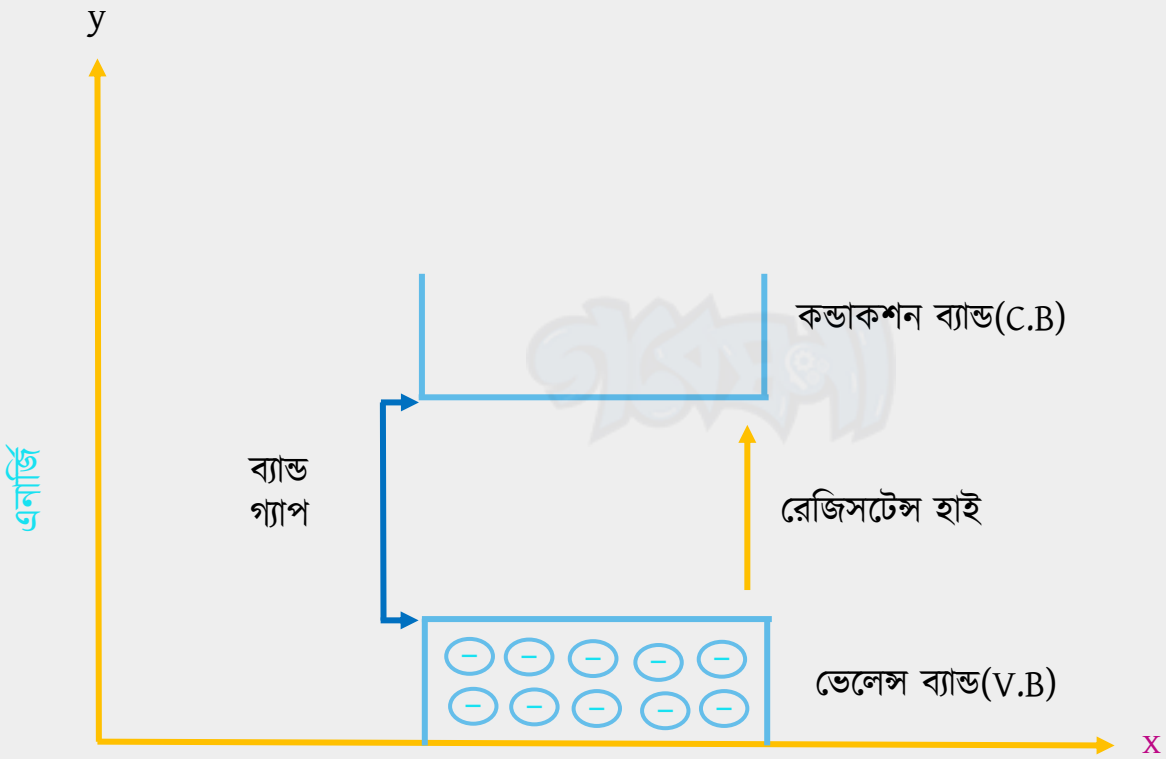


Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Photon

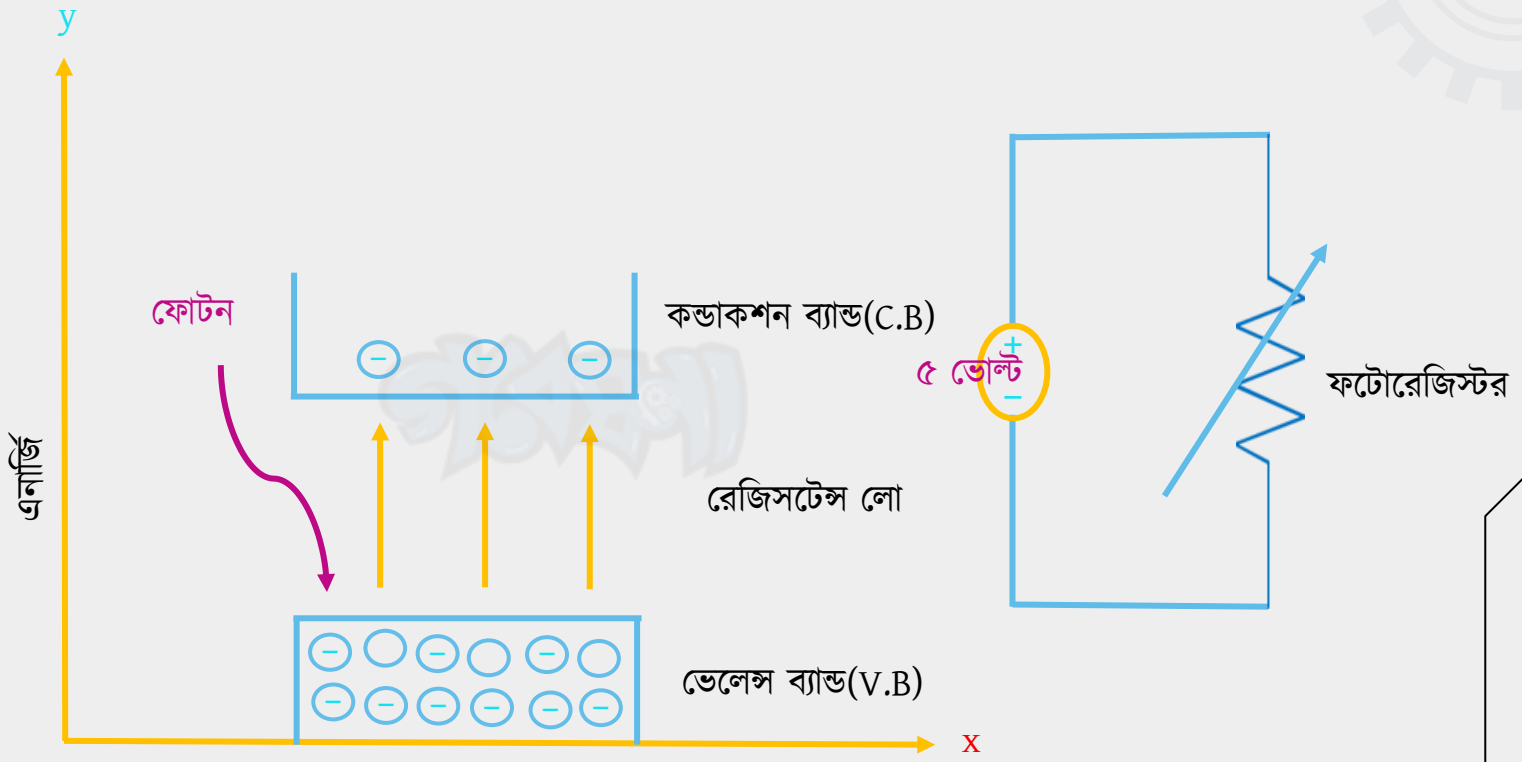


Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Voltage Divider

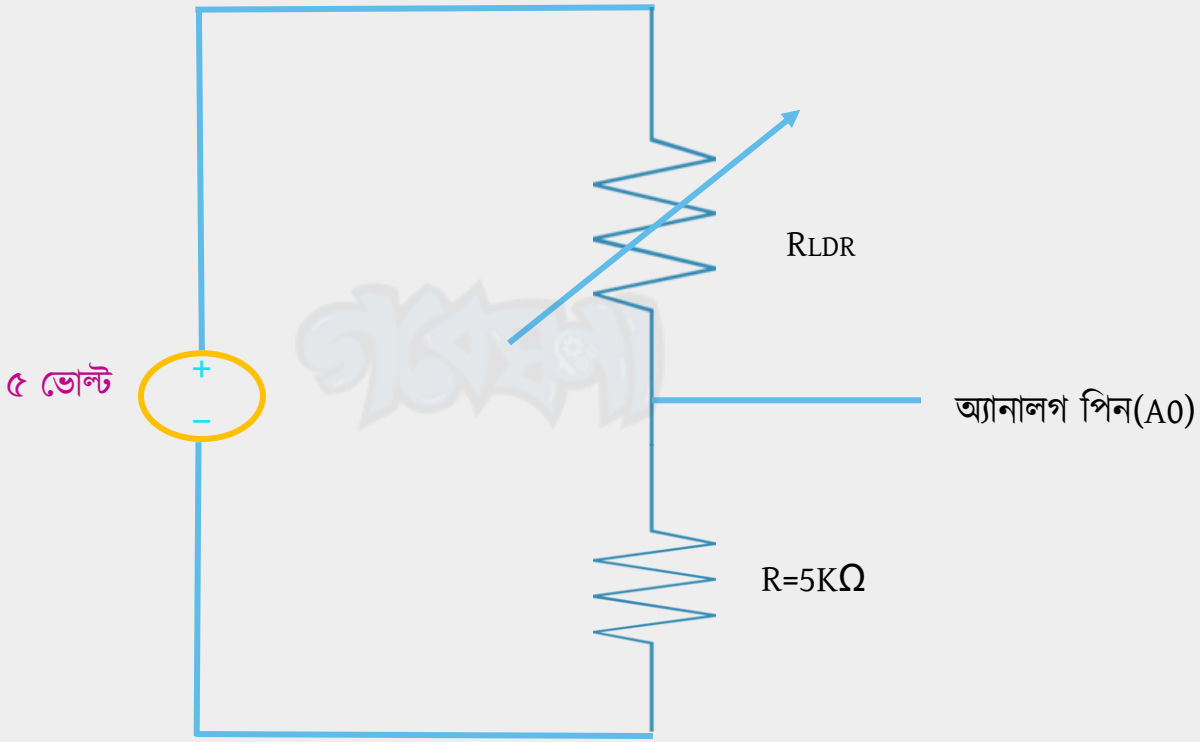

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Circuit Diagram

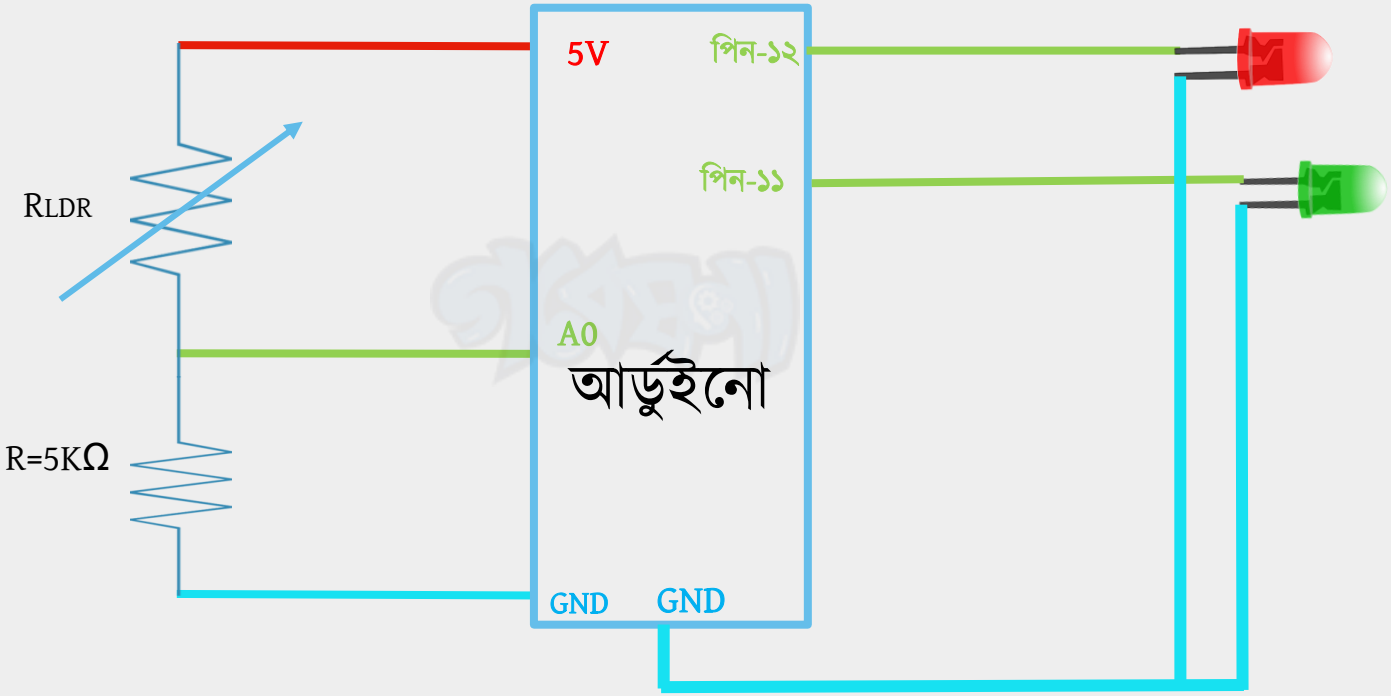

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6